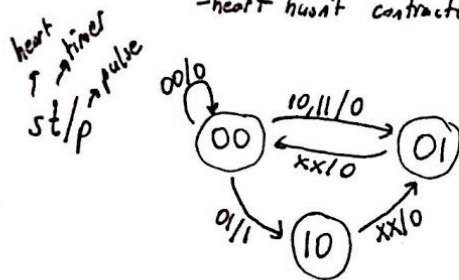


2. 3 states; -wait (00)

-heart has contracted (01)  
-heart hasn't contracted (10)



'X's are don't cares.

State Table

Present State		inputs		output		Next State	
$Q_1$	$Q_0$	$s$	$t$	$p$		$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	1	1		1	0
0	0	1	0	0		0	1
0	0	1	1	0		0	1
0	1	0	0	0		0	0
0	1	0	1	0		0	0
0	1	1	0	0		0	0
0	1	1	1	0		0	0
1	0	0	0	0		0	1
1	0	0	1	0		0	1
1	0	1	0	0		0	1
1	0	1	1	0		0	1

(p=0)

wait  $\xrightarrow[s=1]{t=0}$  heart has contracted

wait  $\xrightarrow[p=1]{s=0, t=1}$  heart hasn't contracted.


heart has contracted  $\xrightarrow{\text{for all inputs}}$  wait

heart hasn't contracted  $\xrightarrow{\text{for all inputs}}$  heart has contracted

$$p = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 \cdot \bar{s} \cdot t$$

$$D_1 = p$$
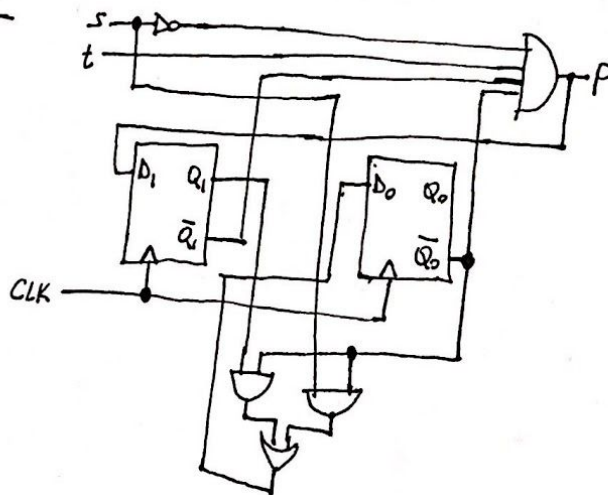
$$D_0 = Q_1 \cdot \bar{Q}_0 + s \cdot \bar{Q}_0$$



Timer Circuit

